SDF-Pico - Cableado de U3 a la Pico 2 W

Placa SDF-1 rev1 con la línea /WAIT cortada (CON1-7). Sin ATmega, sin X1, C1 ni C2.

Pico	GPIO	U3	Señal	OK
1 - Alimentación				
39	**VSYS**	**7**	**+5 V (con diodo FR107)**	
3	GND	8	GND	
8	GND	22	GND	
2 - Bus del MSX				
1	GP0	2	D0	
2	GP1	3	D1	
4	GP2	4	D2	
5	GP3	5	D3	
6	GP4	6	D4	
7	GP5	11	D5	
9	GP6	12	D6	
10	GP7	13	D7	
11	GP8	23	/IOSEL	
12	GP9	24	A0	
14	GP10	25	/RD	
15	GP11	26	EN	
3 - SD (para después)				
16	GP12	18	MISO de la SD	
17	GP13	16	CS de la SD	
19	GP14	19	SCK de la SD	
20	GP15	17	MOSI de la SD	

No se conectan: U3 pines 1, 9, 10, 20 y 21.
Cables de menos de 10 cm; los del bus, los más cortos.
EN no puede quedar sin conectar: sin él, la Pico no ve los accesos del MSX.

Pico 2 W, vista desde arriba

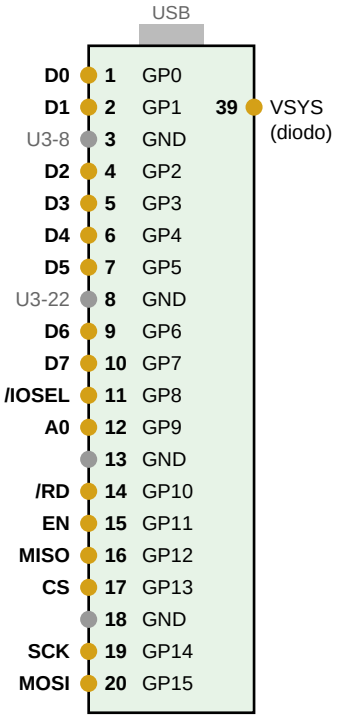

U3 (pads del ATmega), vista desde arriba

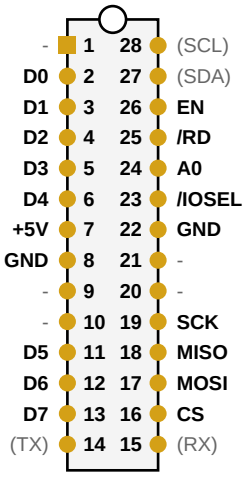

Pin 1: pad cuadrado. Entre paréntesis: para más adelante.

Diodo de alimentación: FR107

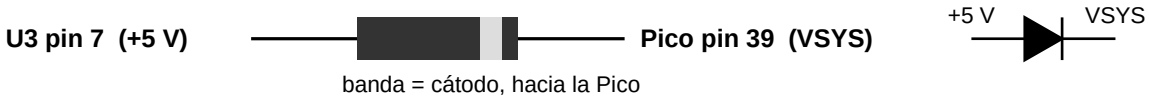

banda = cátodo, hacia la Pico

- Con la Pico consumiendo unos 50 mA cae ~0,8 V: VSYS queda en ~4,1 V (la Pico acepta desde 1,8 V).
- Nunca llevar +5 V al pin 36 (3V3) de la Pico: es la salida de su regulador.
- El 1N4148 sirve solo para la prueba del bus (sin WiFi). El 1N4729A es un zener de 3,6 V: no usar.

Antes de enchufar (téster en continuidad, sin USB)

- [ ] CON1-7 sin continuidad con U5 pin 15 (corte de /WAIT)
- [ ] Pico pines 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 10 con continuidad a U2 pines 18 a 11, en ese orden
- [ ] Pico pin 11 con U5 pin 15 y U2 pin 19; pin 14 con U2 pin 1; pin 15 con U5 pin 6
- [ ] Diodo con la banda del lado de la Pico; sin continuidad entre U3-7 y el pin 36 de la Pico
- [ ] Sin continuidad entre VCC y GND; pads de la Pico aislados entre sí